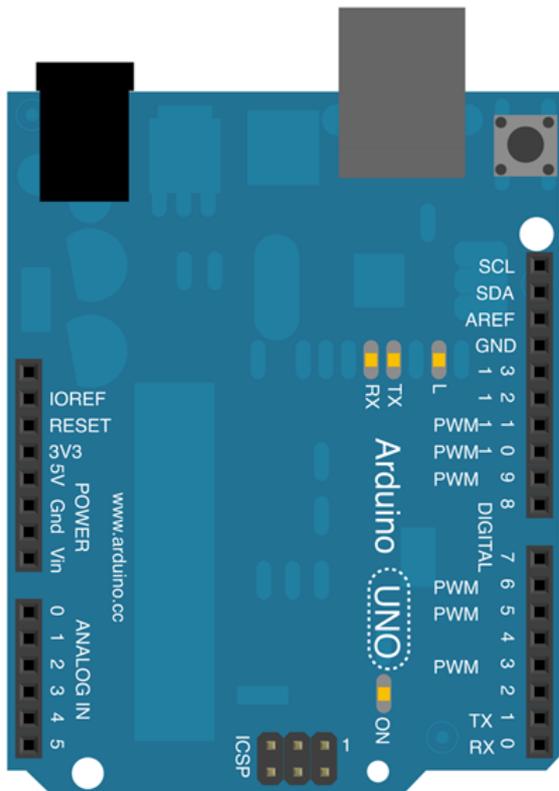


Интерактивное конструирование на базе Arduino

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ



Задание 1. Подключите датчик расстояния HC-SR04 и пьезоизлучатель так, чтобы при срабатывании датчика пьезоизлучатель издавал сигнал.



Задание 2. Подключите датчик движения HC-SR501 и пьезоизлучатель так, чтобы при срабатывании датчика пьезоизлучатель издавал сигнал.

